

Les expériences avec les circuits électriques


Les symboles pour les circuits électriques




un fil de fer



une ampoule

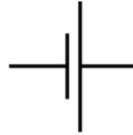

une pile électrique

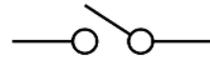

un interrupteur

Dessine tes circuits en utilisant les symboles pour les circuits électriques.

Décris ce que tu remarques.